

Progetto Finale Task 4

Colella Gianni – M63/670

Guida Ciro – M63/592

Lombardi Daniele – M63/576

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
NAPOLI FEDERICO II

Corso: Sistemi Embedded

Anno Accademico: 2016-2017

Prof. Antonino Mazzeo

Ing. Mario Barbareschi

Traccia


Si realizzi un IP Core che implementi il raffinamento del calcolo del delay che avviene durante la fase di Tracking, relativamente alla seconda parte durante la quale bisogna effettuare i moduli delle sommatorie, ottenute durante lo step precedente, calcolarne il rapporto e ricavarne la radice quadrata

- Per la realizzazione del task si richiede l'implementazione di
 1. Moltiplicatore
 2. Sommatore
 3. Divisore
 4. Radice quadrata

Schema di Principio

$$SumEarly = Re_E + j Im_E$$

$$SumLate = Re_L + j Im_L$$

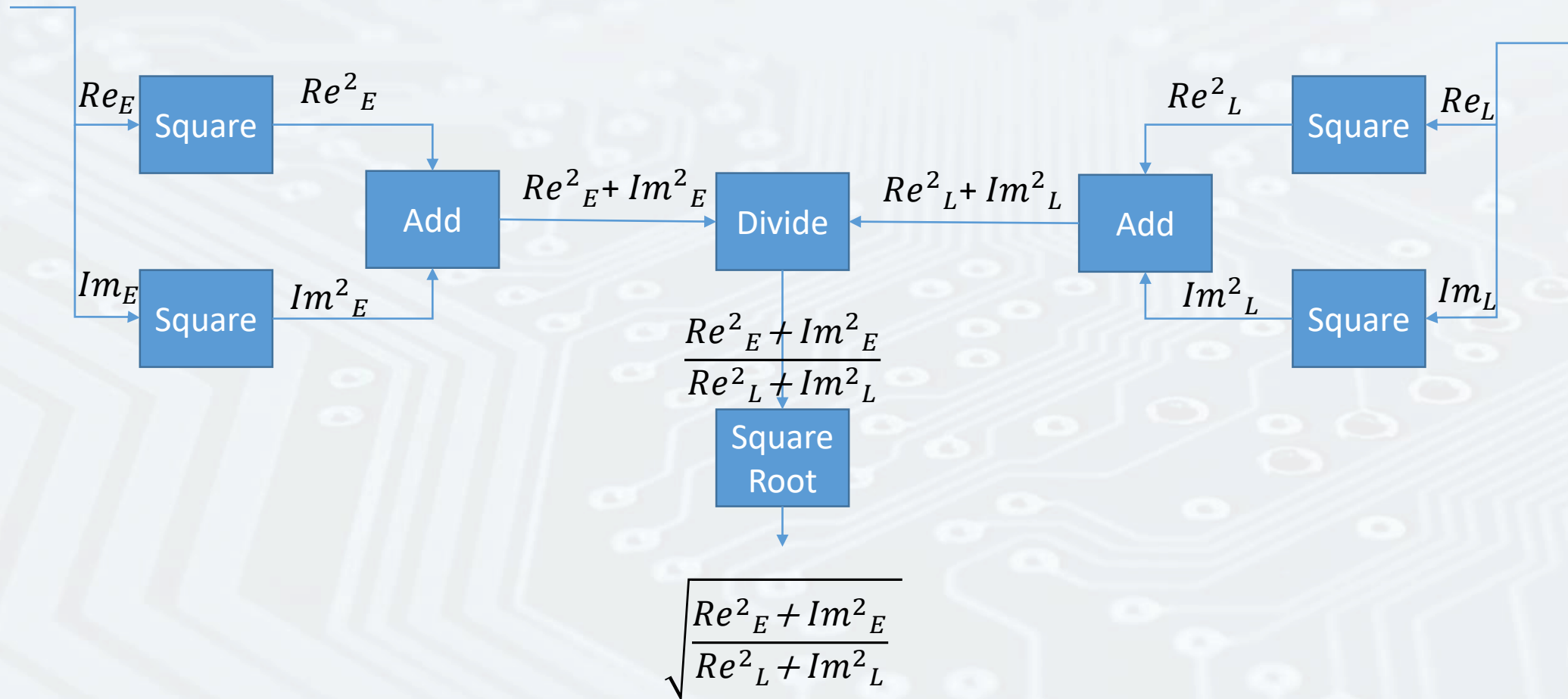

MATLAB

```
64 %% Delay Deviation Estimation
65 for bbb = 1:nr_block
66     index_P = (1+(bbb-1)*sample_in_P:bbb*sample_in_P);
67     Data_preConditioned(index_P) = Data_plus_Noise_Block(index_P).*DRR_in_P.*DRR_in_B(bbb)*SS_a_p(bbb);
68     r(bbb) = abs(sum(Data_preConditioned(index_P).*S_P_Early_1))/ ...
69         abs(sum(Data_preConditioned(index_P).*S_P_Late_1)); % gating
70 end
71 r_avg(bb) = mean(r);
```

Da Test2_DelayDeviationAndAlignment.m


```
62 % Compute operations
63 reE2=real(sigEarly).^2;
64 imE2=imag(sigEarly).^2;
65 reL2=real(sigLate).^2;
66 imL2=imag(sigLate).^2;
67 sE=reE2+imE2;
68 sL=reL2+imL2;
69 d1=sE./sL;
70 R=sqrt(d1);
```

Da T4_data_generator.m

Realizzazione Task 4 v.1.0

Impiego di soli IP Core Xilinx

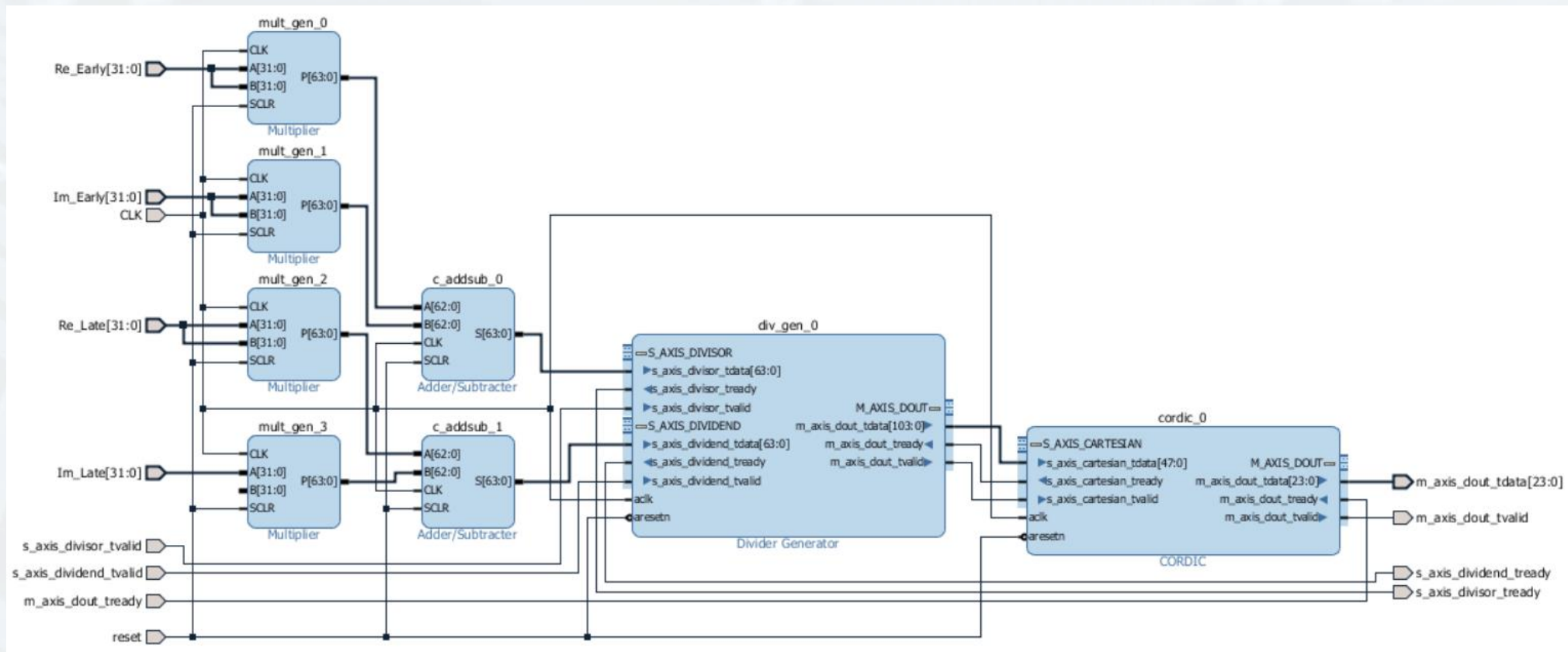Multiplier - Adder/Subtractor – Divider Generator - Cordic




Analisi dell'area occupata


Componente		LUT	Slice Reg.	DSP48
Multiplier	x4	1103	64	0
Adder	x2	63	64	0
Divider Generator	x1	2036	4474	0
Cordic	x1	673	892	0
TOT:		(41%) 7248	(16%) 5750	(0%) 0

Tali dati sono valutati post - synthesis

Name	^1	Slice LUTs (17600)	Slice Registers (35200)	F7 Muxes (8800)	Bonded IOB (100)
Task4		7248	5750	8	160
DIVISOR (DIVISORE)		2036	4474	8	0
U0 (DIVISORE_div_gen_...)		2036	4474	8	0
SQUARE (modulo_quadro)		4538	384	0	0
E2 (c_addsub_0)		63	64	0	0
IM2E (Square)		1103	64	0	0
IM2L (Square)		1103	64	0	0
L2 (c_addsub_0)		63	64	0	0
RE2E (Square)		1103	64	0	0
RE2L (Square)		1103	64	0	0
SQUARE_ROOT (SQRT)		673	892	0	0
U0 (SQRT_cordic_v6_0_...)		673	892	0	0

 

Analisi dei Tempi

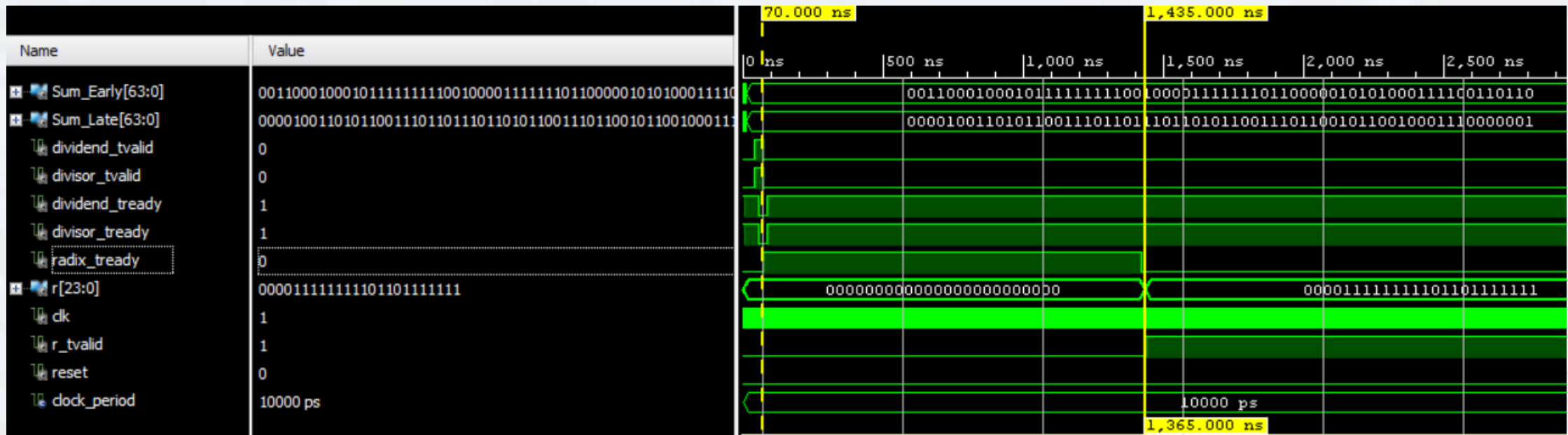

Si riporta un esempio di simulazione in cui il clock di ingresso è a 100 MHz.
Il risultato è restituito dopo 136 Cicli di Clock.

Analisi soluzione Task 4 v. 1.0

Vantaggi:

- Velocità e semplicità di implementazione;
- Riutilizzo dei componenti;

Svantaggi:

- Gestione dei segnali tvalid di ingresso;
- Non interoperabilità con AXI Stream;
- Area occupata;

Componenti in Analisi

Modulo Quadro

1. Due IpCore Multiplier e un IP Core Adder/Subtractor
2. Operatori VHDL * e +
3. Due Moltiplicatori di Booth e un Ripple Carry Adder
4. Due Moltiplicatori MAC e un Ripple Carry Adder

Divisore


1. IPCore Divider Generator
2. Divisore Non Restoring
3. Operatore VHDL /

Radice Quadrata

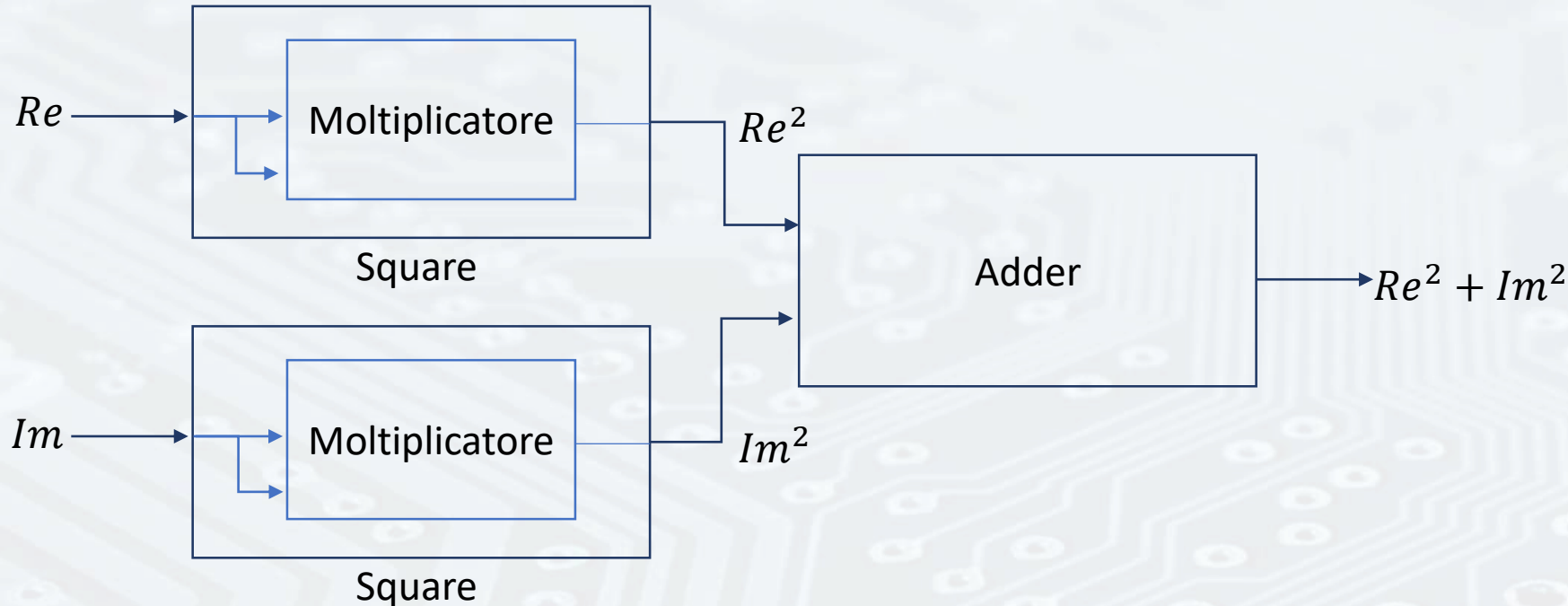1. IPCore CORDIC
2. Algoritmo digit-by-digit Custom Combinatorio
3. Algoritmo digit-by-digit Custom Sequenziale

Componente n.1 : Modulo Quadro

Il Modulo quadro è suddiviso a sua volta in 3 sotto-componenti: due Square e un Adder.




Square:

- Moltiplicatore di Booth
- Moltiplicatore MAC
- IPCore Multiplier
- Operatore VHDL *

Adder:

- RCA
- IPCore Adder/Subtractor
- Operatore VHDL +

 Il componente ha ingresso un numero complesso espresso su 64 bit . La parte immaginaria e la parte reale sono rappresentate in complemento a due signed su 32 bit.



Il componente Square è un moltiplicare che ha in ingresso un signed a 32 bit e in uscita un signed su 64 bit.

Il componente Adder è un addizionatore con 64 bit signed in ingresso e 65 bit in uscita, ma di cui viene troncato il MSB in quanto il modulo quadro è sempre positivo.

Modulo Quadro pt.2


Implementazioni analizzate

1. Due IpCore Multiplier e un IP Core Adder/Subtractor;
2. Operatori VHDL * e +;
3. Due Moltiplicatori di Booth e un Ripple Carry Adder;
4. Due Moltiplicatori MAC e un Ripple Carry Adder;

Implementazione numero	Area			Tempi	
	LUT Register	Slice Register	DSP48	Frequenza	Cicli di clock
1	1283	106	0	69.686 MHz	2
2	158	0	8	80.901 MHz	2
3	425	264	0	82.967 MHz	[correggi]
4	5468	128	0	20.927MHz	2


Tali dati sono valutati post - implementation

Absolut Square

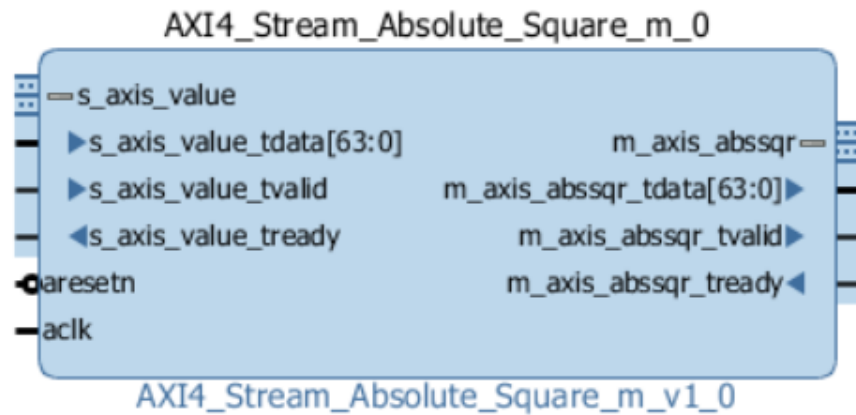

Si aggiunge un'interfaccia AXI Stream
 
```
data_im2<=data_im*data_im;  
data_re2<=data_re*data_re;  
data_mod<=data_im2+data_re2;
```




Componente n.2 : Divisore

Il Divisore deve eseguire l'operazione di divisione tra il modulo quadro di Early e il modulo quadro di Late



Il componente ha ingresso due valori unsigned integer espressi su 64 bit .

 In uscita il divisore restituisce una numero unsigned espresso in fixed point su 48 bit, di cui 40 bit usati per la parte decimale e 8 bit per la parte intera.



Divisore pt.2


Implementazioni analizzate

1. IpCore Divider Generator
 1. Division per clock :1
 2. Division per clock: 2
 3. Division per clock: 8
2. Operatore VHDL /;
3. Divisore non restoring;

Implementazione numero	Area			Tempi	
	LUT Register	Slice Register	DSP48	Frequenza	Cicli di clock
1.1	7168	17165	0	163,514 MHz	[contare]
1.2	7089	9144	0	102,776 MHz	
1.3	1819	2635	0	104,493 MHz	
2	6850	171	0	2,407 MHz	2
3	5996	428	0	83,198 MHz	104

Tali dati sono valutati post - implementation

Componente n.3 : Radice Quadrata

 

Il componente ha ingresso un valore fixed point espresso su 48 bit: <48,40>.
In uscita restituisce una numero signed espresso in fixed point su 24 bit: <24,11>



Radice Quadrata pt.2

Implementazioni analizzate


1. IpCore Cordic;
2. Algoritmo Custom Combinatorio;
3. Algoritmo Custom Sequenziale;

Implementazione numero	Area			Tempi	
	LUT Register	Slice Register	DSP48	Frequenza	Cicli di clock
1	741	403	0	130,056 MHz	24
2	1917	74	0	13,818 MHz	2
3	202	121	0	120,642 MHz	25

Tali dati sono valutati post - implementation


Square_Root

AXI4_Stream_Square_Root_m_0

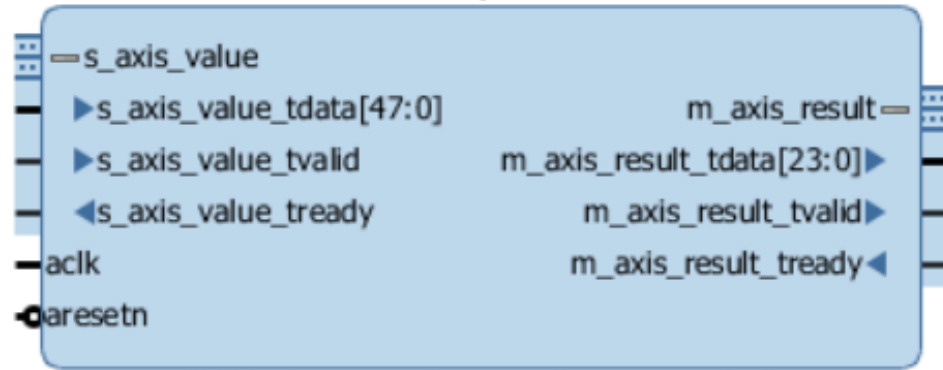


AXI4_Stream_Square_Root_m_v1_0

Si aggiunge un'interfaccia AXI Stream

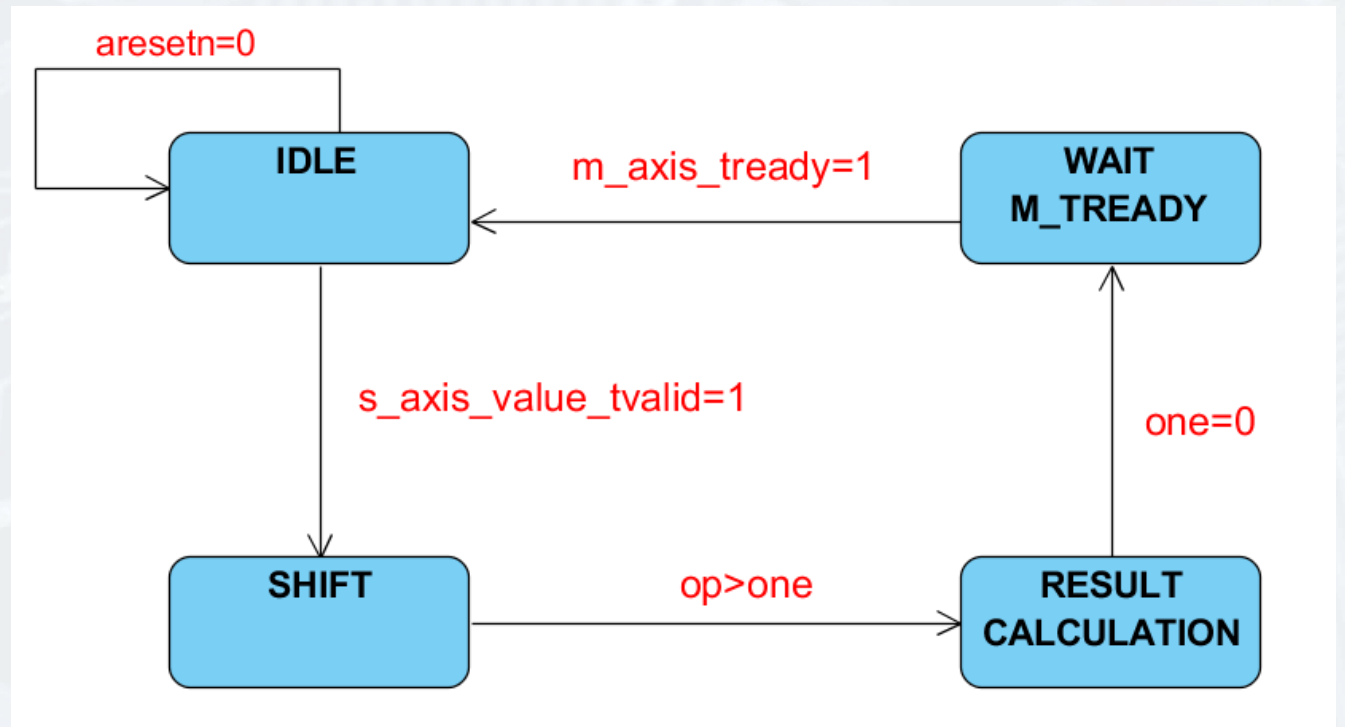

Realizzazione Task 4 v.2.0

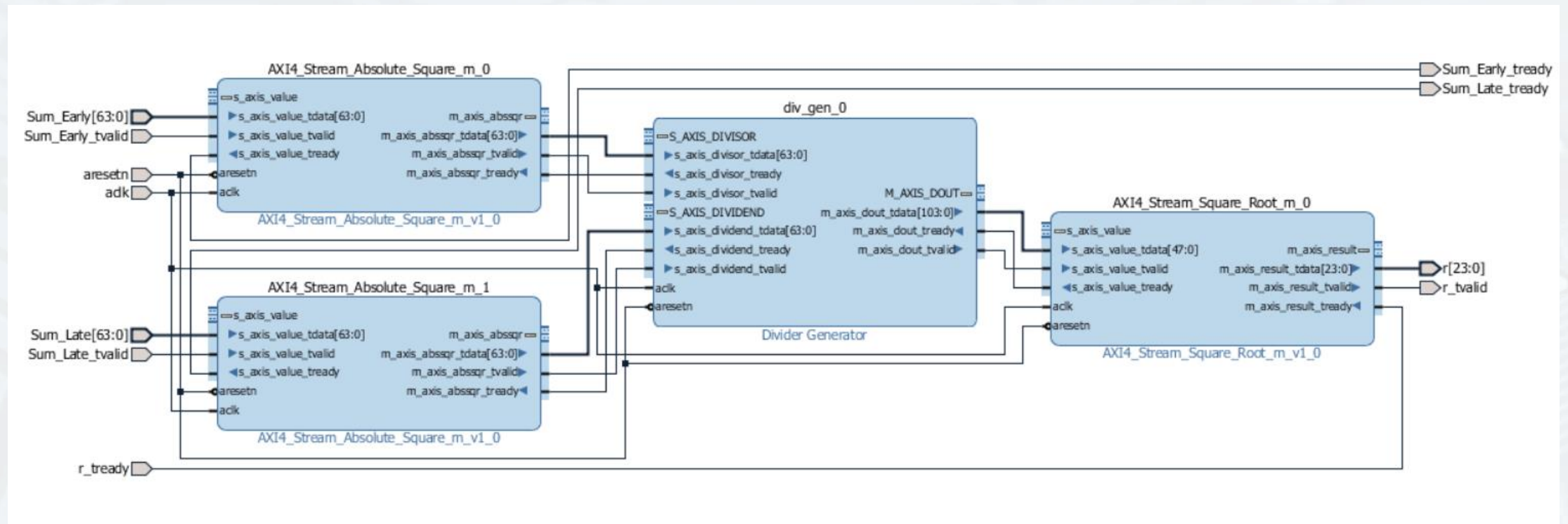Modulo Quadro con Operatori VHDL – Divider Generator – Algoritmo Custom Sequenziale




Analisi dell'area occupata

Component		LUT	Slice Reg.	DSP48
Absolute_Square	x2	164	130	8
Divider Generator	x1	2036	4474	0
Square_Root	x1	223	124	0


TOT:	(15%) 2598	(14%) 4858	(20%) 16
------	------------	------------	----------

Tali dati sono valutati post - synthesis

Name	1	Slice LUTs (17600)	Slice Registers (35200)	F7 Muxes (8800)	DSPs (80)	Bonded IOB (100)	BUFGCTRL (32)
Task4_m		2598	4858	8	16	160	1
ABS_SQR_EARLY (AXI4...		164	130	0	8	0	0
ABS_SQR_LATE (AXI4_...		165	130	0	8	0	0
DIVIDER (AXI4_Stream...		2036	4474	8	0	0	0
SQUARE_ROOT (AXI4_...		233	124	0	0	0	0

 

Tempi

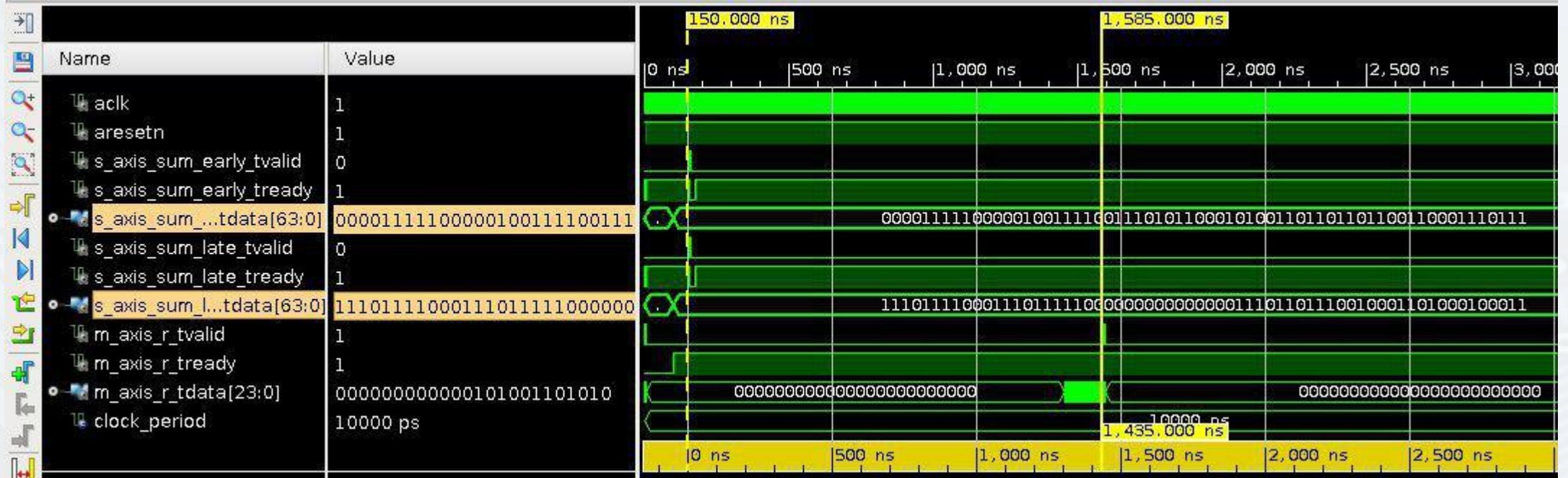

Si riporta un esempio di simulazione in cui il clock di ingresso è a 100 MHz.
Il risultato è restituito dopo 144 Cicli di Clock.

Criticità superate rispetto alla versione 1.0:

Tutti i componenti sono interfacciati con AXI Stream;

Ottimizzazione dell'area occupata;

	v1.0	v2.0	
LUT	7248	2598	-64%
Slice Register	5750	4858	-15%

Valutazione Tempi tra le due soluzioni:

	v1.0	v2.0	
Cicli di Clock	137	144	+4,8%

Conclusioni

Sum_Early (64)